
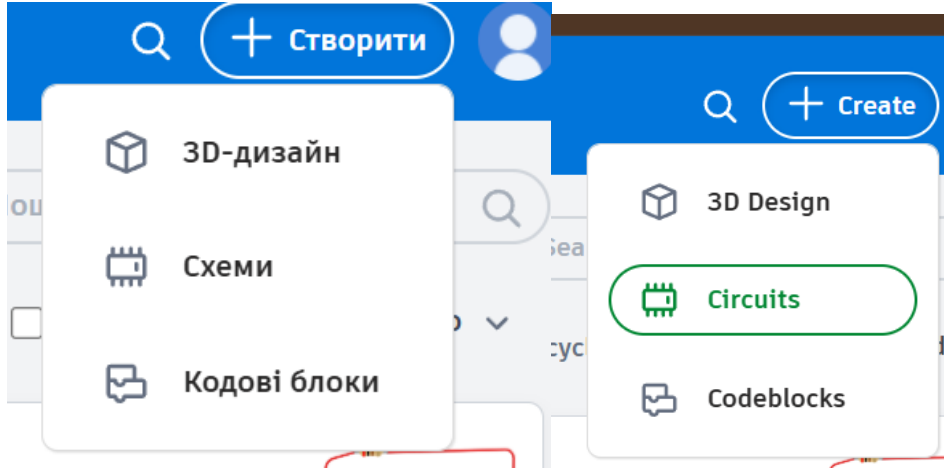


Практична з Ардуіно

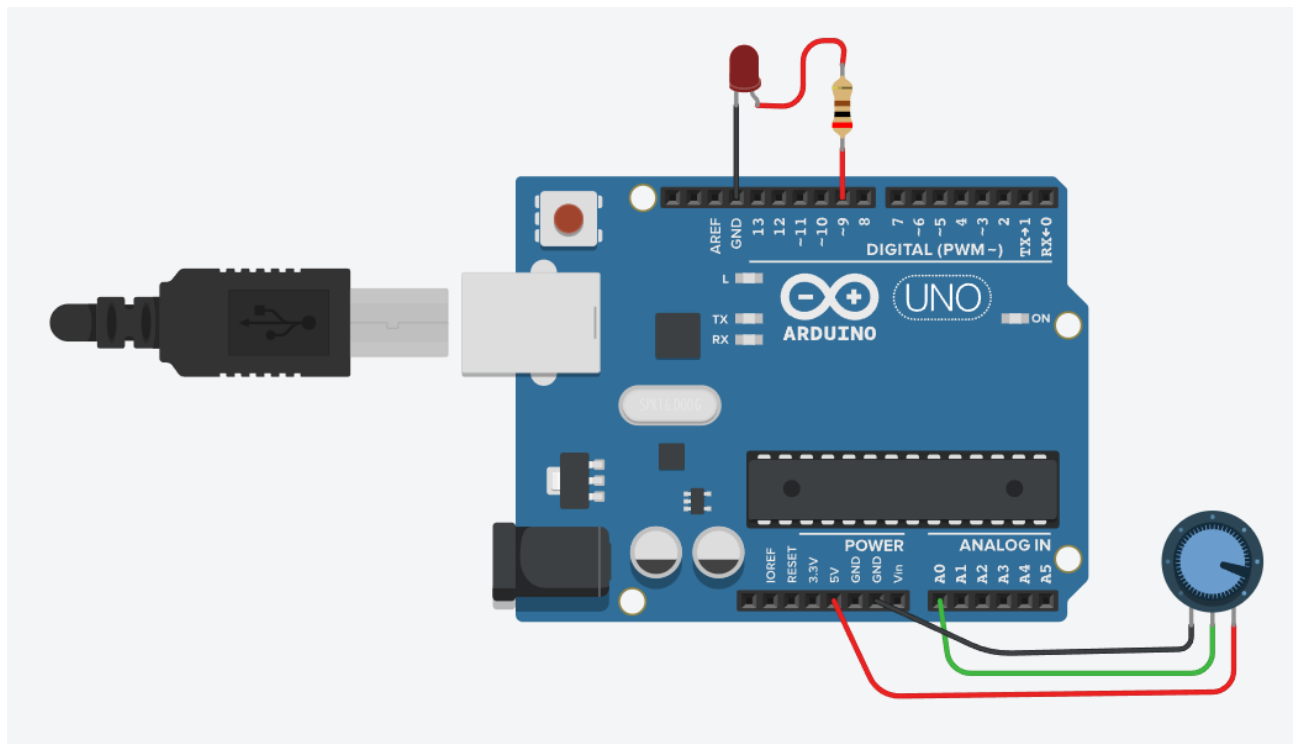1. Відкрийте [ThinkerCad](#) створіть нову схему



2. Повторіть таку схему з платою Arduino Uno R3, Потенціометром, Світлодіодом та резистором на 200 Ом.



3. Код такий


```
const int potPin = A0;
const int ledPin = 9;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}


void loop() {
  int potValue = analogRead(potPin); // 0-1023
  int brightness = map(potValue, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(ledPin, brightness); // 0 = вимкнений, 255 = повна яскравість

  Serial.println(potValue);
  delay(100);
}
```

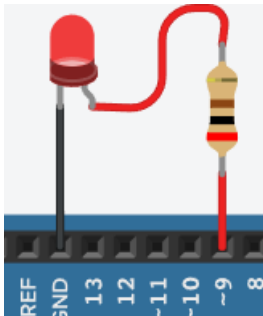Запустіть симуляцію та протестіть – має від положення потенціометра світлодіод світитись яскравіше або темніше.



Натисніть на серійний монітор

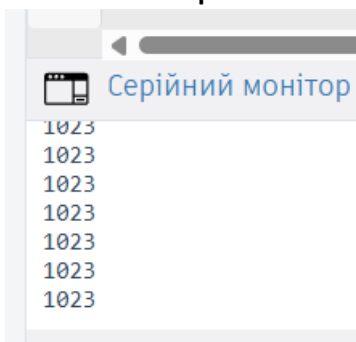

Запишіть значення потенціометра коли

- 1. Світлодіод не світиться**
- 2. Світлодіод світиться на 50%**
- 3. Світлодіод світиться на 100%**

відправте мені відео роботи схеми і ці значення